

コンピュータ援用論理設計中間課題

4 年 情報工学科 2 番

提出者： 4 班 池内 隆一郎

提出締め切り： 平成 28 年 6 月 24 日（金）

提出日： 平成 28 年 6 月 24 日（金）

第1章 課題内容

課題内容は、以下に指定する 8bit の CPU を作成し考察することである。CPU の仕様について表 1 に CPU の命令表を示す。この仕様通りに 8bitCPU の内部には、ALU、デコーダ、マルチプレクサ 1、マルチプレクサ 2 を作成しそれを一つの回路にまとめ、テストを行い正しく動作しているか確認する。最終的な入出力仕様は以下の通りである。

入力

- Ain, Bin, Cin, Din (8bit) : 各レジスタの出力から与えられる入力
- Carryin (1bit) : Carry フラグから与えられる入力
- op (4bit) : プログラムカウンタから与えられる機械語

出力

- Aout, Bout, Cout, Dout (8bit) : 各レジスタへの出力
- Carryout (1bit) : 加算器の桁上げの有無

表 1: CPU 命令表

機械語	命令	op	ニーモック
0000	ADD	A, B	$A \leftarrow A + B$
0001	ADC	A, B	$A \leftarrow A + B + \text{Carry}$
0010	SUB	A, B	$A \leftarrow A - B$
0011	MUL	A, B	$A \leftarrow A * B$
0100	AND	A, B	$A \leftarrow A \text{ and } B$
0101	OR	A, B	$A \leftarrow A \text{ or } B$
0110	NOT	A	$A \leftarrow \text{not } A$
0111	XOR	A, B	$A \leftarrow A \text{ xor } B$
1000	LD	A, B	$A \leftarrow B$
1001	LD	A, C	$A \leftarrow C$
1010	LD	A, D	$A \leftarrow D$
1011	LD	B, A	$B \leftarrow A$
1100	LD	B, C	$B \leftarrow C$
1101	LD	B, D	$B \leftarrow D$
1110	LD	C, A	$C \leftarrow A$
1111	LD	D, A	$D \leftarrow A$

第2章 ALU

ALU の verilog モジュールとテストのソースコード, alu_pp44.v, alu_44_tb.v と, 実行結果のタイミングチャートをソースコード 1, ソースコード 2, 図 1 に示す.

```
module alu_pp44(Ain, Bin, Carryin, op, alu_enabled, Carryout, alu_out);
    input [7:0] Ain, Bin;
    input Carryin;
    input [2:0] op;
    input alu_enabled;
    output Carryout;
    output [7:0] alu_out;

    function [7:0] operate;
        input [7:0] Ain;
        input [7:0] Bin;
        input [2:0] op;
        input Carryin;
        input alu_enabled;
        begin
            if (alu_enabled == 1) begin
                case(op)
                    3'b000: operate = Ain + Bin;
                    3'b001: operate = Ain + Bin + Carryin;
                    3'b010: operate = Ain - Bin;
                    3'b011: operate = Ain * Bin;
                    3'b100: operate = Ain & Bin;
                    3'b101: operate = Ain | Bin;
                    3'b110: operate = ~Ain;
                    3'b111: operate = Ain ^ Bin;
                endcase
            end else operate = Ain;
        end
    endfunction
    function carry;
        input [7:0] Ain;
        input [7:0] Bin;
        input Carryin;
        input [2:0] op;
        begin
            if (alu_enabled == 1 && op == 3'b001) carry = (Ain + Bin
                + Carryin > 8'h80) ? 0 : 1;
        end
    endfunction
    assign alu_out = operate(Ain, Bin, op, Carryin, alu_enabled);
    assign Carryout = carry(Ain, Bin, Carryin, op);
endmodule
```

ソースコード 1 alu_pp44.v

```

module alu_pp44_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg Carryin;
    reg [2:0] op;
    reg alu_enabled;

    // Outputs
    wire Carryout;
    wire [7:0] alu_out;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    alu_pp44 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Carryin(Carryin),
        .op(op),
        .alu_enabled(alu_enabled),
        .Carryout(Carryout),
        .alu_out(alu_out)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Carryin = 0;
        op = 0;
        alu_enabled = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #20 Ain = 25; Bin = 145; Carryin = 0; op = 6; alu_enabled = 0;

        #20 Ain = 251; Bin = 203; Carryin = 0; op = 0; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 21; Bin = 45; Carryin = 1; op = 0; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 248; Bin = 146; Carryin = 0; op = 0; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 31; Bin = 96; Carryin = 1; op = 1; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 57; Bin = 211; Carryin = 1; op = 1; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 78; Bin = 160; Carryin = 0; op = 1; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 13; Bin = 24; Carryin = 0; op = 2; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 189; Bin = 50; Carryin = 1; op = 2; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 123; Bin = 26; Carryin = 0; op = 2; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 117; Bin = 108; Carryin = 1; op = 3; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 126; Bin = 4; Carryin = 0; op = 3; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 39; Bin = 226; Carryin = 0; op = 3; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 243; Bin = 87; Carryin = 0; op = 4; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 84; Bin = 16; Carryin = 1; op = 4; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 156; Bin = 53; Carryin = 1; op = 4; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 222; Bin = 237; Carryin = 0; op = 5; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 98; Bin = 44; Carryin = 1; op = 5; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 190; Bin = 24; Carryin = 1; op = 5; alu_enabled = 1;
    end

```

```

#20 Ain = 55; Bin = 200; Carryin = 0; op = 6; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 186; Bin = 32; Carryin = 1; op = 6; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 101; Bin = 57; Carryin = 1; op = 6; alu_enabled = 1;

#20 Ain = 252; Bin = 234; Carryin = 0; op = 7; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 11; Bin = 107; Carryin = 1; op = 7; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 188; Bin = 230; Carryin = 0; op = 7; alu_enabled = 1;

#20 $finish;
end
endmodule

```

ソースコード 2 alu_pp44_tb.v

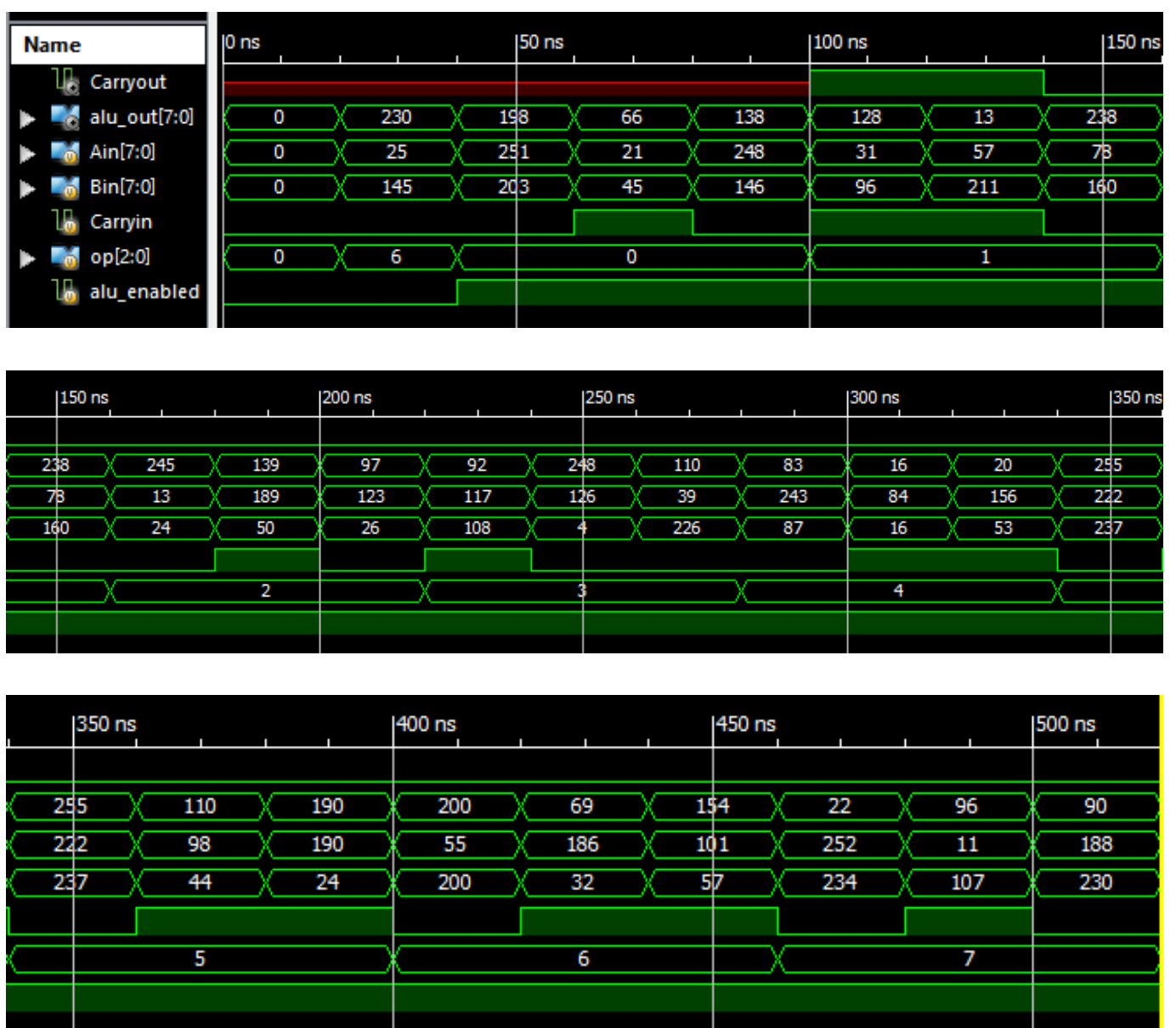


図 1 alu_pp44 のタイミングチャート

図 1 の実行結果をまとめ, ALU の実行結果の入出力表を 3 に示す.

表 2: alu_p44 の入出力表

入力					出力	
Ain	Bin	Carryin	op	alu_enabled	alu_out	Carryout
25	145	0	6	0	230	不定
251	203	0	0	1	198	不定
21	45	1	0	1	66	不定
248	146	0	0	1	138	不定
31	96	1	1	1	128	1
57	211	1	1	1	13	1
78	160	0	1	1	238	0
13	24	0	2	1	245	0
189	50	1	2	1	139	0
123	26	0	2	1	97	0
117	108	1	3	1	92	0
126	4	0	3	1	248	0
39	226	0	3	1	110	0
243	87	0	4	1	83	0
84	16	1	4	1	16	0
156	53	1	4	1	20	0
222	237	0	5	1	255	0
98	44	1	5	1	110	0
190	24	1	5	1	190	0
55	200	0	6	1	200	0
186	32	1	6	1	69	0
101	57	1	6	1	154	0
252	234	0	7	1	22	0
11	107	1	7	1	96	0
188	230	0	7	1	90	0

ソースコード 1, 2, 図 1, 表 2 について, alu_enabled 端子と ALU が正しく動作していることについて説明する.

- alu_enabled 端子: 全体の回路で 1 章の表 1 の命令表の機械語 1001 が入力された場合, ALU の opsel には 001 が入力される. ここでもし alu_enabled 端子がなければ, Carryout を書き換えてしまい前の値を正常に受け継げない. 機械語 0001 と 1001 を判別するために, ソースコード 1 のように alu_enabled 端子を作成しこれにより, Carryout 端子が正常に前の値をそのまま使うように設計した. また, これにより, ALU を使わない場合 (LD 命令を使う場合) に複雑な case 文を通らなくて済むので, 性能の向上を期待することができる.

- ALU が正しく動作しているか: 表 2 の実行結果より, 以下の式が成り立つので出力が正しいということが確認できる. また, Carryout は前の値を正しく受け継いでいるので ALU は正しく動作している.

$$\begin{aligned}
alu_out &= 25 = \overline{00011001} = 11100110 = 230 \\
alu_out &= 251 + 203 = 11111011 + 11001011 = (1) 11000110 = 198 \\
alu_out &= 21 + 45 = 66 \\
alu_out &= 248 + 146 = 11111000 + 10010010 = (1) 10001010 = 138 \\
alu_out &= 31 + 96 + 1 = 128 \\
alu_out &= 57 + 211 = 111001 + 11010011 = 00001100 = 100001100 = 12 \\
alu_out &= 78 + 160 = 238 \\
alu_out &= 13 - 24 = 100000000 - 00001011 = 11110101 = 245 \\
alu_out &= 189 - 50 = 139 \\
alu_out &= 123 - 26 = 97 \\
alu_out &= 117 * 108 = 1110101 * 1101100 = (11000) 101011100 = 92 \\
alu_out &= 126 * 4 = 1111110 * 100 = (1) 11111000 = 248 \\
alu_out &= 39 * 226 = 100111 * 11100010 = (10001) 001101110 = 110 \\
alu_out &= 243 \text{ and } 87 = 11110011 \wedge 1010111 = 83 \\
alu_out &= 84 \text{ and } 16 = 1010100 \wedge 10000 = 16 \\
alu_out &= 156 \text{ and } 53 = 100111004 \wedge 110101 = 10100 = 20 \\
alu_out &= 222 \text{ or } 237 = 11011110 \vee 11101101 = 11111111 = 255 \\
alu_out &= 98 \text{ or } 44 = 1100010 \vee 101100 = 1101110 = 110 \\
alu_out &= 190 \text{ or } 24 = 10111110 \vee 11000 = 10111110 = 190 \\
alu_out &= \text{not} 55 = \overline{110111} = 11001000 = 200 \\
alu_out &= \text{not} 186 = \overline{10111010} = 1000101 = 69 \\
alu_out &= \text{not} 101 = \overline{1100101} = 10011010 = 154 \\
alu_out &= 252 \text{ xor } 234 = 11111100 \oplus 11101010 = 10110 = 22 \\
alu_out &= 1 \text{ xor } 107 = 1 \oplus 1101011 = 1100000 = 96 \\
alu_out &= 188 \text{ xor } 230 = 10111100 \oplus 11100110 = 1011010 = 90
\end{aligned}$$

第3章 デコーダ

デコーダの verilog モジュールとテストのソースコード, op_decode.v, op_decode_tb.v と, 実行結果のタイミングチャートをソースコード 3, ソースコード 4, 図 2 に示す.

```
module op_decode(op, op_sel, reg_sel1, reg_sel2, alu_enabled);
    input [3:0] op;

    output [2:0] op_sel;
    output [1:0] reg_sel1, reg_sel2;
    output alu_enabled;

    reg [2:0] op_sel;
    reg [1:0] reg_sel1, reg_sel2;
    reg alu_enabled;

    always @(op) begin
        if (op < 4'b1000) begin
            op_sel <= op;
            reg_sel1 <= 2'b11;
            reg_sel2 <= 2'b10;
            alu_enabled <= 1;
        end else begin
            op_sel <= 0;
            alu_enabled <= 0;
            if (op < 4'b1011) reg_sel1 <= op;
            else begin
                reg_sel1 <= 2'b11;
                if (op < 4'b1110) reg_sel2 <= op;
                else reg_sel2 <= 2'b10;
            end
        end
    end
end

endmodule
```

ソースコード 3 op_decode.v

```

module op_decode_tb;

    // Inputs
    reg [3:0] op;

    // Outputs
    wire [2:0] op_sel;
    wire [1:0] reg_sel1;
    wire [1:0] reg_sel2;
    wire alu_enabled;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    op_decode uut (
        .op(op),
        .op_sel(op_sel),
        .reg_sel1(reg_sel1),
        .reg_sel2(reg_sel2),
        .alu_enabled(alu_enabled)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        op = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #50 op = 4'b0000;
        #50 op = 4'b0001;
        #50 op = 4'b0010;
        #50 op = 4'b0011;

        #50 op = 4'b0100;
        #50 op = 4'b0101;
        #50 op = 4'b0110;
        #50 op = 4'b0111;

        #50 op = 4'b1000;
        #50 op = 4'b1001;
        #50 op = 4'b1010;
        #50 op = 4'b1011;

        #50 op = 4'b1100;
        #50 op = 4'b1101;
        #50 op = 4'b1110;
        #50 op = 4'b1111;

        #50 $finish;

        // Add stimulus here

    end
endmodule

```

ソースコード 4 op_decode_tb.v



図 2 op_decode のタイミングチャート

図 2 の実行結果をまとめ, op_decode の実行結果の入出力表を表 3 に示す.

表 3: op_decode の入出力表

入力	出力			
op	op_sel	reg_sel1	reg_sel2	alu_enabled
0000	0	3	2	1
0001	1	3	2	1
0010	2	3	2	1
0011	3	3	2	1
0100	4	3	2	1
0101	5	3	2	1
0110	6	3	2	1
0111	7	3	2	1
1000	0	0	2	0
1001	1	1	2	0
1010	2	2	2	0
1011	3	3	3	0
1100	4	3	0	0
1101	5	3	1	0
1110	6	3	2	0
1111	7	3	2	0

ソースコード 3, 4, 図 2, 表 3 より, デコーダ (op_decode) が正しく動作していることについて説明する. 第 2 章 ALU で説明した通り, ALU を有効かするかどうかを判定しなければ, Carryout が正しく動作しないため, alu_enabled 端子を出力端子として作成した. この端子は, 命令 (op) の最上位 bit が 0 から始まるのみ 1 を出力し ALU を有効化する. op_sel には, 下位 3bit を出力することにより, ALU にどの演算かを伝える. また, reg_sel1, 2 には, 不定を出力させないために各マルチプレクサーを使わない命令の場合は, そのまま Ain, Bin を, Aout, Bout, へ出力できるようにした. マルチプレクサー 4(reg_sel1) では 3, マルチプレクサー 3(reg_sel2) では 2 を出力することにより, 各マルチプレクサを使わない場合に入力をそのまま返すことができる. 転送命令 (LD) の場合は 下位 2bit を出力することによりどこから転送するかを決定する. 表 2 より命令 (op) が上位 1bit が 1 の場合は, 演算命令なので alu_enabled 端子を High にし, 下位 3it を op_sel へ出力し, 命令 (op) がマルチプレクサを使う場合は使うマルチプレクサに reg_sel に下位 2bit を出力しているので, デコーダの実行結果は正しく動作していることが確認できる.

第4章 マルチプレクサー

マルチプレクサ mux3, mux4 の verilog モジュールとテストのソースコード, mux3.v, mux3_tb.v, mux4.v, mux4_tb.v, それぞれの実行結果のタイミングチャートをソースコード 5, ソースコード 6, ソースコード 7, ソースコード 8, 図 3, 図 4 に示す.

```
module mux3(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel, Bout);
    input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
    input [1:0] reg_sel;

    output [7:0] Bout;

    function [7:0] select;
        input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
        input [1:0] reg_sel;
        begin
            case (reg_sel)
                2'b11: select = Ain;
                2'b00: select = Cin;
                2'b01: select = Din;
                2'b10: select = Bin;
            endcase
        end
    endfunction

    assign Bout = select(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel);
endmodule
```

ソースコード 5 mux3.v

```
module mux3_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg [7:0] Cin;
    reg [7:0] Din;
    reg [1:0] reg_sel;

    // Outputs
    wire [7:0] Bout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    mux3 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Cin(Cin),
        .Din(Din),
        .reg_sel(reg_sel),
```

```

        .Bout(Bout)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Cin = 0;
        Din = 0;
        reg_sel = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #20 Ain = 12;  Bin = 114; Cin = 18;  Din = 27;  reg_sel = 0;
        #20 Ain = 196; Bin = 152; Cin = 240; Din = 221; reg_sel = 0;
        #20 Ain = 253; Bin = 241; Cin = 149; Din = 171; reg_sel = 0;

        #20 Ain = 26;  Bin = 242; Cin = 75;  Din = 228; reg_sel = 1;
        #20 Ain = 108; Bin = 90;  Cin = 240; Din = 143; reg_sel = 1;
        #20 Ain = 4;   Bin = 195; Cin = 61;  Din = 148; reg_sel = 1;

        #20 Ain = 201; Bin = 182; Cin = 158; Din = 203; reg_sel = 2;
        #20 Ain = 26;  Bin = 196; Cin = 101; Din = 233; reg_sel = 2;
        #20 Ain = 244; Bin = 182; Cin = 24;  Din = 240; reg_sel = 2;

        #20 Ain = 178; Bin = 221; Cin = 111; Din = 31;  reg_sel = 3;
        #20 Ain = 209; Bin = 150; Cin = 173; Din = 137; reg_sel = 3;
        #20 Ain = 71;  Bin = 173; Cin = 160; Din = 86;  reg_sel = 3;

        #20 $finish;
        // Add stimulus here

    end

endmodule

```

ソースコード 6 mux3_tb.v

```

module mux4(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel, Aout);
    input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
    input [1:0] reg_sel;

    output [7:0] Aout;

    function [7:0] select;
        input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
        input [1:0] reg_sel;
        begin
            case (reg_sel)
                2'b00: select = Bin;
                2'b01: select = Cin;
                2'b10: select = Din;
                2'b11: select = Ain;
            endcase
        end
    endfunction

    assign Aout = select(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel);
endmodule

```

ソースコード 7 mux4.v

```

module mux4_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg [7:0] Cin;
    reg [7:0] Din;
    reg [1:0] reg_sel;

    // Outputs
    wire [7:0] Aout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    mux4 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Cin(Cin),
        .Din(Din),
        .reg_sel(reg_sel),
        .Aout(Aout)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Cin = 0;
        Din = 0;
        reg_sel = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish

```

```

#20 Ain = 12;   Bin = 114; Cin = 18;   Din = 27;   reg_sel = 0;
#20 Ain = 196; Bin = 152; Cin = 240;  Din = 221;  reg_sel = 0;
#20 Ain = 253; Bin = 241; Cin = 149;  Din = 171;  reg_sel = 0;

#20 Ain = 26;   Bin = 242; Cin = 75;   Din = 228;  reg_sel = 1;
#20 Ain = 108;  Bin = 90;  Cin = 240;  Din = 143;  reg_sel = 1;
#20 Ain = 4;    Bin = 195; Cin = 61;    Din = 148;  reg_sel = 1;

#20 Ain = 201;  Bin = 182; Cin = 158;   Din = 203;  reg_sel = 2;
#20 Ain = 26;   Bin = 196; Cin = 101;   Din = 233;  reg_sel = 2;
#20 Ain = 244;  Bin = 182; Cin = 24;     Din = 240;  reg_sel = 2;

#20 Ain = 178;  Bin = 221; Cin = 111;   Din = 31;   reg_sel = 3;
#20 Ain = 209;  Bin = 150; Cin = 173;   Din = 137;  reg_sel = 3;
#20 Ain = 71;   Bin = 173; Cin = 160;   Din = 86;   reg_sel = 3;


#20 $finish;
// Add stimulus here

end

endmodule

```

ソースコード 8 mux4_tb.v

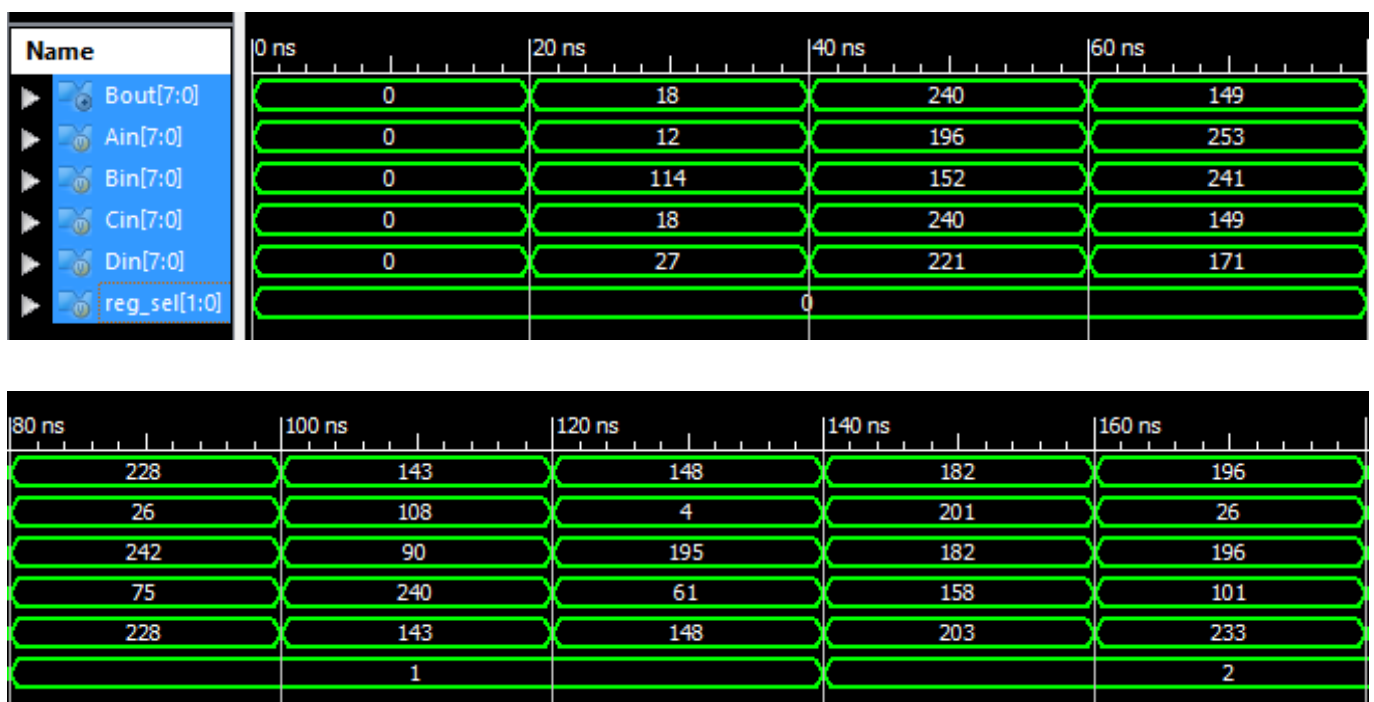

 


図 3 mux3 のタイミングチャート

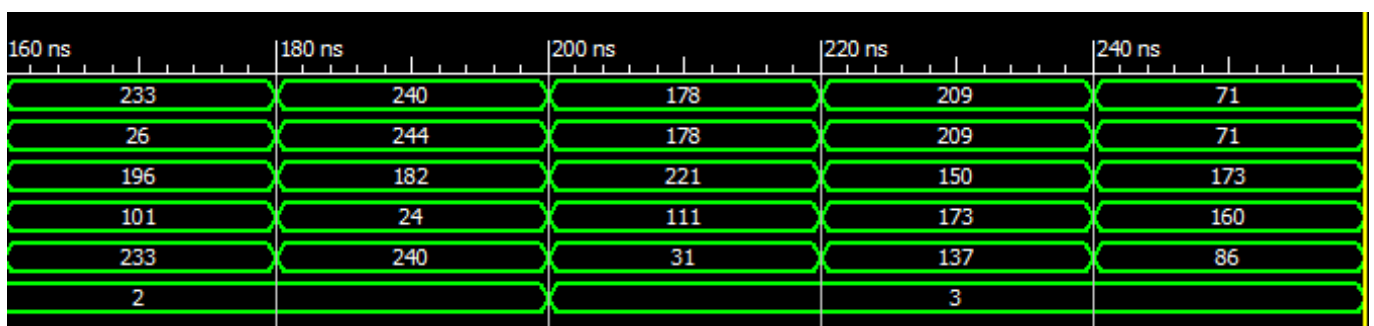
 
 


図 4 mux4 のタイミングチャート

図 3 の実行結果をまとめ, mux3 の実行結果の入出力表を表 4 に示す.

表 4: mux3 実行結果の入出力表

入力					出力
Ain	Bin	Cin	Din	reg_sel	Bout
12	114	18	27	0	18
196	152	240	221	0	240
253	241	149	171	0	149
26	242	75	228	1	228
108	90	240	143	1	143
4	195	61	148	1	148
201	182	158	203	2	182
26	196	101	233	2	196
244	182	24	240	2	182
178	221	111	31	3	178
209	150	173	137	3	209
71	173	160	86	3	71

図 4 の実行結果をまとめ, mux4 の実行結果の入出力表を表 5 に示す.

表 5: mux4 実行結果の入出力表

入力					出力
Ain	Bin	Cin	Din	reg_sel	Aout
12	114	18	27	0	114
196	152	240	221	0	152
253	241	149	171	0	241
26	242	75	228	1	75
108	90	240	143	1	240
4	195	61	148	1	61
201	182	158	203	2	203
26	196	101	233	2	233
244	182	24	240	2	240
178	221	111	31	3	178
209	150	173	137	3	209
71	173	160	86	3	71

ソースコード 5, 6, 7, 8, 図 3, 図 4, 表 4, 表 5 より, マルチプレクサー (mux3, mux4) が正しく動作していることについて説明する. mux4 は第 1 章表 1 の CPU 命令表の 1000 から 1010, mux3 は 1011 から 1100 の範囲で Aout, Bout に命令表通りに Ain, Bin, Cin, Din を出力する. ここで, Aout, Bout の出力が不定になってしまうのを避けるために mux4 では reg_sel が 11 のとき, mux3 では reg_sel が 10 のときに Ain, Bin を Aout, Bout にそのまま出力する. またこれにより入力する値を変える, つまり, 回路をのつなぐ端子を変えることによって, mux4 は mux3 の動作を, または逆に mux3 を mux4 の動作をすることができるため, mux4, mux3 のどちらかだけでマルチプレクサーを表現することができる. 表 4 より, mux3 は reg_sel が, 0 のときは Cin の値, 1 のときは Din の値, 2 のときは Bin の値, 3 のときは Bin の値が Aout に出力されていることが確認することができる. 表 5 より, mux4 は reg_sel が, 0 のときは Bin の値, 1 のときは Cin の値, 2 のときは Din の値, 3 のときは Ain の値が Aout に出力されていることが確認することができる. これよりマルチプレクサーは正しく動作していることが確認することができる.

第5章 8bitCPU

cpu_comb の verilog モジュールとテストのソースコード, cpu_comb.v, cpu_comb_b.v, 実行結果のタイミングチャートをソースコード 9, ソースコード 10, 図 5 に示す.

```
module cpu_comb(Ain, Bin, Cin, Din, Carryin, op,
                Aout, Bout, Cout, Dout, Carryout);

    input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
    input Carryin;
    input [3:0] op;

    output [7:0] Aout, Bout, Cout, Dout;
    output Carryout;

    wire [2:0] op_sel;
    wire [1:0] reg_sel1, reg_sel2;
    wire [7:0] alu_out;

    wire alu_enabled;

    op_decode decoder (op, op_sel, reg_sel1, reg_sel2, alu_enabled);
    alu_pp44 alu (.Ain(Ain), .Bin(Bin), .Carryin(Carryin), .op(op),
                 .alu_enabled(alu_enabled), .Carryout(Carryout), .alu_out(alu_out));
    mux4 m4 (.Ain(alu_out), .Bin(Bin), .Cin(Cin), .Din(Din),
            .reg_sel(reg_sel1), .Aout(Aout));
    mux3 m3 (.Ain(alu_out), .Bin(Bin), .Cin(Cin), .Din(Din),
            .reg_sel(reg_sel2), .Bout(Bout));

    assign Cout = (op == 4'b1110) ? Ain : Cin;
    assign Dout = (op == 4'b1111) ? Ain : Din;
endmodule
```

ソースコード 9 cpu_comb.v

```
module cpu_comb_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg [7:0] Cin;
    reg [7:0] Din;
    reg Carryin;
    reg [3:0] op;

    // Outputs
    wire [7:0] Aout;
    wire [7:0] Bout;
    wire [7:0] Cout;
```

```

wire [7:0] Dout;
wire Carryout;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
cpu_comb uut (
    .Ain(Ain),
    .Bin(Bin),
    .Cin(Cin),
    .Din(Din),
    .Carryin(Carryin),
    .op(op),
    .Aout(Aout),
    .Bout(Bout),
    .Cout(Cout),
    .Dout(Dout),
    .Carryout(Carryout)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Ain = 0;
    Bin = 0;
    Cin = 0;
    Din = 0;
    Carryin = 0;
    op = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #10 Ain = 101; Bin = 58; Cin = 83; Din = 87; Carryin = 0; op = 0;
    #10 Ain = 230; Bin = 37; Cin = 242; Din = 51; Carryin = 0; op = 0;
    #10 Ain = 153; Bin = 2; Cin = 176; Din = 33; Carryin = 0; op = 0;
    #10 Ain = 11; Bin = 182; Cin = 13; Din = 65; Carryin = 1; op = 0;

    #10 Ain = 0; Bin = 204; Cin = 228; Din = 220; Carryin = 0; op = 1;
    #10 Ain = 70; Bin = 60; Cin = 71; Din = 75; Carryin = 1; op = 1;
    #10 Ain = 151; Bin = 92; Cin = 224; Din = 8; Carryin = 1; op = 1;
    #10 Ain = 117; Bin = 183; Cin = 108; Din = 56; Carryin = 0; op = 1;

    #10 Ain = 181; Bin = 155; Cin = 244; Din = 225; Carryin = 1; op = 2;
    #10 Ain = 188; Bin = 8; Cin = 110; Din = 220; Carryin = 0; op = 2;
    #10 Ain = 237; Bin = 17; Cin = 240; Din = 237; Carryin = 0; op = 2;
    #10 Ain = 179; Bin = 170; Cin = 231; Din = 210; Carryin = 1; op = 2;

    #10 Ain = 214; Bin = 52; Cin = 96; Din = 97; Carryin = 1; op = 3;
    #10 Ain = 194; Bin = 77; Cin = 82; Din = 175; Carryin = 0; op = 3;
    #10 Ain = 57; Bin = 198; Cin = 24; Din = 124; Carryin = 0; op = 3;
    #10 Ain = 227; Bin = 86; Cin = 185; Din = 228; Carryin = 0; op = 3;

    #10 Ain = 236; Bin = 182; Cin = 61; Din = 119; Carryin = 0; op = 4;
    #10 Ain = 59; Bin = 168; Cin = 54; Din = 152; Carryin = 0; op = 4;
    #10 Ain = 98; Bin = 19; Cin = 203; Din = 180; Carryin = 0; op = 4;
    #10 Ain = 200; Bin = 250; Cin = 243; Din = 89; Carryin = 1; op = 4;

    #10 Ain = 202; Bin = 173; Cin = 54; Din = 35; Carryin = 0; op = 5;
    #10 Ain = 39; Bin = 23; Cin = 91; Din = 87; Carryin = 1; op = 5;
    #10 Ain = 217; Bin = 74; Cin = 152; Din = 104; Carryin = 1; op = 5;
    #10 Ain = 71; Bin = 179; Cin = 103; Din = 174; Carryin = 1; op = 5;

```

```

#10 Ain = 46;   Bin = 244; Cin = 113; Din = 230; Carryin = 1; op = 6;
#10 Ain = 209; Bin = 49;   Cin = 50;  Din = 204; Carryin = 0; op = 6;
#10 Ain = 96;   Bin = 225; Cin = 170;  Din = 28;  Carryin = 1; op = 6;
#10 Ain = 152;  Bin = 238; Cin = 221;  Din = 142; Carryin = 1; op = 6;

#10 Ain = 175;  Bin = 206; Cin = 201;  Din = 110; Carryin = 1; op = 7;
#10 Ain = 16;   Bin = 26;  Cin = 106;  Din = 150; Carryin = 0; op = 7;
#10 Ain = 123;  Bin = 253; Cin = 186;  Din = 186; Carryin = 0; op = 7;
#10 Ain = 85;   Bin = 133; Cin = 59;   Din = 182; Carryin = 1; op = 7;

#10 Ain = 122;  Bin = 33;  Cin = 217;  Din = 225; Carryin = 1; op = 8;
#10 Ain = 49;   Bin = 63;  Cin = 65;   Din = 237; Carryin = 0; op = 8;
#10 Ain = 248;  Bin = 195; Cin = 36;   Din = 114; Carryin = 1; op = 8;
#10 Ain = 155;  Bin = 206; Cin = 101;  Din = 189; Carryin = 0; op = 8;

#10 Ain = 170;  Bin = 150; Cin = 239;  Din = 179; Carryin = 0; op = 9;
#10 Ain = 229;  Bin = 179; Cin = 57;   Din = 46;  Carryin = 0; op = 9;
#10 Ain = 236;  Bin = 149; Cin = 83;   Din = 99;  Carryin = 0; op = 9;
#10 Ain = 113;  Bin = 52;  Cin = 6;    Din = 119; Carryin = 1; op = 9;

#10 Ain = 237;  Bin = 204; Cin = 161;  Din = 223; Carryin = 0; op = 10;
#10 Ain = 24;   Bin = 181; Cin = 91;   Din = 183; Carryin = 0; op = 10;
#10 Ain = 44;   Bin = 174; Cin = 185;  Din = 45;  Carryin = 0; op = 10;
#10 Ain = 84;   Bin = 127; Cin = 145;  Din = 187; Carryin = 0; op = 10;

#10 Ain = 3;    Bin = 236; Cin = 208;  Din = 147; Carryin = 1; op = 11;
#10 Ain = 90;   Bin = 194; Cin = 197;  Din = 225; Carryin = 0; op = 11;
#10 Ain = 63;   Bin = 92;  Cin = 33;   Din = 194; Carryin = 0; op = 11;
#10 Ain = 204;  Bin = 189; Cin = 203;  Din = 129; Carryin = 1; op = 11;

#10 Ain = 142;  Bin = 192; Cin = 105;  Din = 238; Carryin = 1; op = 12;
#10 Ain = 188;  Bin = 228; Cin = 142;  Din = 10;  Carryin = 0; op = 12;
#10 Ain = 50;   Bin = 35;  Cin = 171;  Din = 197; Carryin = 0; op = 12;
#10 Ain = 119;  Bin = 26;  Cin = 148;  Din = 47;  Carryin = 0; op = 12;

#10 Ain = 13;   Bin = 181; Cin = 52;   Din = 139; Carryin = 1; op = 13;
#10 Ain = 198;  Bin = 2;   Cin = 129;  Din = 86;  Carryin = 0; op = 13;
#10 Ain = 230;  Bin = 158; Cin = 157;  Din = 55;  Carryin = 0; op = 13;
#10 Ain = 233;  Bin = 54;  Cin = 57;   Din = 168; Carryin = 0; op = 13;

#10 Ain = 187;  Bin = 149; Cin = 107;  Din = 212; Carryin = 0; op = 14;
#10 Ain = 52;   Bin = 143; Cin = 90;   Din = 29;  Carryin = 0; op = 14;
#10 Ain = 53;   Bin = 177; Cin = 220;  Din = 40;  Carryin = 0; op = 14;
#10 Ain = 206;  Bin = 85;  Cin = 238;  Din = 41;  Carryin = 0; op = 14;

#10 Ain = 23;   Bin = 76;  Cin = 32;   Din = 246; Carryin = 0; op = 15;
#10 Ain = 248;  Bin = 197; Cin = 56;   Din = 252; Carryin = 1; op = 15;
#10 Ain = 206;  Bin = 31;  Cin = 55;   Din = 115; Carryin = 0; op = 15;
#10 Ain = 218;  Bin = 235; Cin = 93;   Din = 29;  Carryin = 0; op = 15;

#10 $finish;
// Add stimulus here

```

end

endmodule

ソースコード 10 cpu_comb_tb.v

Name	0 ns		20 ns		40 ns		60 ns		80 ns		100 ns	
Aout[7:0]	0	159	11	155	193	204	131	244	44	26	180	
Bout[7:0]	0	58	37	2	182	204	60	92	183	155	8	
Cout[7:0]	0	83	242	176	13	228	71	224	108	244	110	
Dout[7:0]	0	87	51	33	65	220	75	8	56	225	220	
Carryout												
Ain[7:0]	0	101	230	153	11	0	70	151	117	181	188	
Bin[7:0]	0	58	37	2	182	204	60	92	183	155	8	
Cin[7:0]	0	83	242	176	13	228	71	224	108	244	110	
Din[7:0]	0	87	51	33	65	220	75	8	56	225	220	
Carryin												
op[3:0]			0				1				2	

100 ns		120 ns		140 ns		160 ns		180 ns		200 ns		220 ns	
180	220	9	120	90	22	66	164	40	2	200	239	55	
8	17	170	52	77	198	86	182	168	19	250	173	23	
110	240	231	96	82	24	185	61	54	203	243	54	91	
220	237	210	97	175	124	228	119	152	180	89	35	87	
188	237	179	214	194	57	227	236	59	98	200	202	39	
8	17	170	52	77	198	86	182	168	19	250	173	23	
110	240	231	96	82	24	185	61	54	203	243	54	91	
220	237	210	97	175	124	228	119	152	180	89	35	87	
2				3				4				5	

	240 ns		260 ns		280 ns		300 ns		320 ns		340 ns	
	219	247	209	46	159	103	97	10	134	208	33	63
	74	179	244	49	225	238	206	26	253	133	33	63
	152	103	113	50	170	221	201	106	186	59	217	65
	104	174	230	204	28	142	110	150	186	182	225	237
	217	71	46	209	96	152	175	16	123	85	122	49
	74	179	244	49	225	238	206	26	253	133	33	63
	152	103	113	50	170	221	201	106	186	59	217	65
	104	174	230	204	28	142	110	150	186	182	225	237
5				6				7				8

Name	340 ns				360 ns				380 ns				400 ns				420 ns			
Aout[7:0]	63	195	206	239	57	83	6	223	183	45										
Bout[7:0]	63	195	206	150	179	149	52	204	181	174										
Cout[7:0]	65	36	101	239	57	83	6	161	91	185										
Dout[7:0]	237	114	189	179	46	99	119	223	183	45										
Carryout																				
Ain[7:0]	49	248	155	170	229	236	113	237	24	44										
Bin[7:0]	63	195	206	150	179	149	52	204	181	174										
Cin[7:0]	65	36	101	239	57	83	6	161	91	185										
Din[7:0]	237	114	189	179	46	99	119	223	183	45										
Carryin																				
op[3:0]	8								9								10			

440 ns		460 ns		480 ns		500 ns		520 ns		540 ns	
187	3	90	63	204	142	188	50	119	13	198	230
127	3	90	63	204	105	142	171	148	139	86	55
145	208	197	33	203	105	142	171	148	52	129	157
187	147	225	194	129	238	10	197	47	139	86	55
84	3	90	63	204	142	188	50	119	13	198	230
127	236	194	92	189	192	228	35	26	181	2	158
145	208	197	33	203	105	142	171	148	52	129	157
187	147	225	194	129	238	10	197	47	139	86	55
		11				12				13	

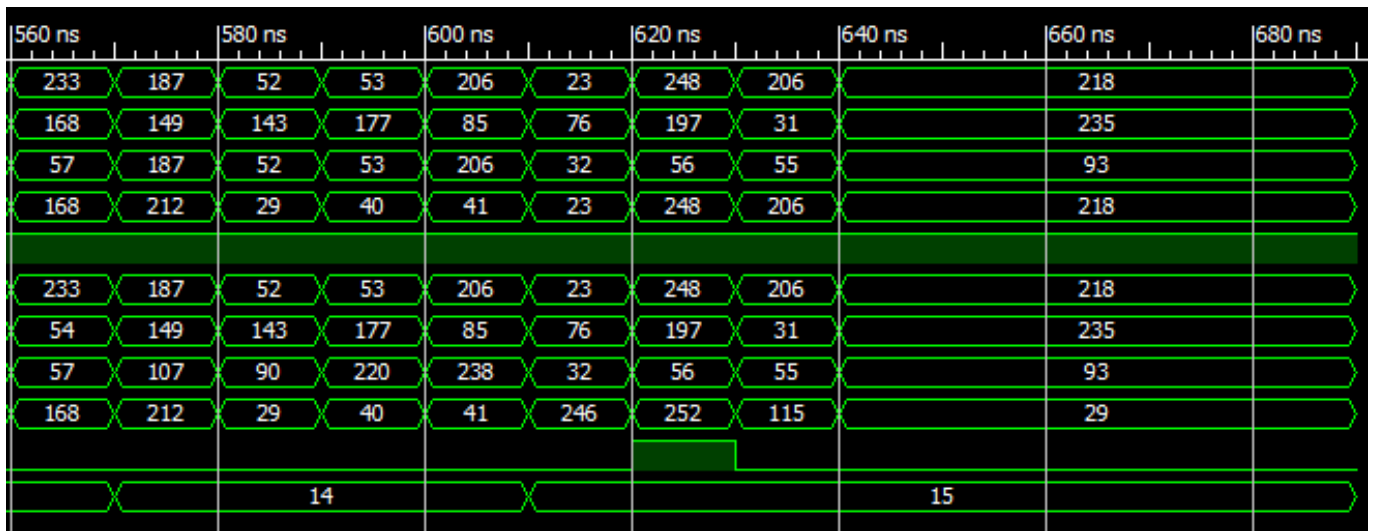


図 5 cpu_comb のタイミングチャート

図 5 の実行結果をまとめ, cpu_comb の実行結果の入出力表を表 6 に示す.

表 6: mux4 実行結果の入出力表

入力						出力				
Ain	Bin	Cin	Din	Carryin	op	Aout	Bout	Cout	Dout	Carryout
101	58	83	87	0	0	159	58	83	87	不定
230	37	242	51	0	0	11	37	242	51	不定
153	2	176	33	0	0	155	2	176	33	不定
11	182	13	65	1	0	193	182	13	65	不定
0	204	228	220	0	1	204	204	228	220	0
70	60	71	75	1	1	131	60	71	75	0
151	92	224	8	1	1	244	92	224	8	0
117	183	108	56	0	1	44	183	108	56	1
181	155	244	225	1	2	26	155	244	225	1
188	8	110	220	0	2	180	8	110	220	1
237	17	240	237	0	2	220	17	240	237	1
179	170	231	210	1	2	9	170	231	210	1
214	52	96	97	1	3	120	52	96	97	1
194	77	82	175	0	3	90	77	82	175	1
57	198	24	124	0	3	22	198	24	124	1
227	86	185	228	0	3	66	86	185	228	1
236	182	61	119	0	4	164	182	61	119	1
59	168	54	152	0	4	40	168	54	152	1
98	19	203	180	0	4	2	19	203	180	1
200	250	243	89	1	4	200	250	243	89	1
202	173	54	35	0	5	239	173	54	35	1
39	23	91	87	1	5	55	23	91	87	1
217	74	152	104	1	5	219	74	152	104	1
71	179	103	174	1	5	247	179	103	174	1
46	244	113	230	1	6	209	244	113	230	1
209	49	50	204	0	6	46	49	50	204	1
96	225	170	28	1	6	159	225	170	28	1
152	238	221	142	1	6	103	238	221	142	1
175	206	201	110	1	7	97	206	201	110	1
16	26	106	150	0	7	10	26	106	150	1
123	253	186	186	0	7	134	253	186	186	1
85	133	59	182	1	7	208	133	59	182	1
122	33	217	225	1	8	33	33	217	225	1
49	63	65	237	0	8	63	63	65	237	1
248	195	36	114	1	8	159	195	36	114	1
155	206	101	189	0	8	206	206	101	189	1
170	150	239	179	0	9	239	150	239	179	1
229	179	57	46	0	9	57	179	57	46	1

入力						出力				
Ain	Bin	Cin	Din	Carryin	op	Aout	Bout	Cout	Dout	Carryout
236	149	83	99	0	9	83	149	83	99	1
113	52	6	119	1	9	6	52	6	119	1
237	204	161	223	0	10	223	204	161	223	1
24	181	91	183	0	10	183	181	91	183	1
44	174	185	45	0	10	45	174	185	45	1
84	127	145	187	0	10	187	127	145	187	1
3	236	208	147	1	11	3	3	208	147	1
90	194	197	225	0	11	90	90	197	225	1
63	92	33	194	0	11	63	63	33	194	1
204	189	203	129	1	11	204	204	203	129	1
142	192	105	238	1	12	142	105	105	238	1
188	228	142	10	0	12	188	142	142	10	1
50	35	171	197	0	12	50	171	171	197	1
119	26	148	47	0	12	119	148	148	47	1
13	181	52	139	1	13	13	139	52	139	1
198	2	129	86	0	13	198	86	129	86	1
230	158	157	55	0	13	230	55	157	55	1
233	54	57	168	0	13	233	54	57	168	1
187	149	107	212	0	14	187	149	187	212	1
52	143	90	29	0	14	52	143	52	29	1
53	177	220	40	0	14	53	177	53	40	1
206	85	238	41	0	14	206	85	206	41	1
23	76	32	246	0	15	23	76	32	23	1
248	197	56	252	1	15	248	197	56	248	1
206	31	55	115	0	15	206	31	55	206	1
218	235	93	29	0	15	218	235	93	218	1

ソースコード 9, 10, 図 5, 表 6, より, 8bitCPU(cpu.comb) が正しく動作していることについて説明する. まず, 演算命令の部分は以下の式が成り立つことにより Aout に演算結果が出力されていることが確認することができる. また, Aout 以外の出力端子は, Bout, Cout, Dout には, Bin, Cin, Din をそのまま出力し, Carryout には ADC 命令以外は前の出力をそのまま出力し, ADC 命令時にはキャリーなら High が出力されていることが確認できる. また, 転送命令は, 命令 (op) が 1000 のとき Aout に Bin を, 命令 (op) が 1001 のとき Aout に Cin を, 命令 (op) が 1010 のとき Aout に Din を, 命令 (op) が 1011 のとき Bout に Ain を, 命令 (op) が 1100 のとき Bout に Cin を, 命令 (op) が 1101 のとき Bout に Din を, 命令 (op) が 1110 のとき Cout に Ain を, 命令 (op) が 1111 のとき Dout に Ain を出力し, 出力に影響しない出力端子は同じレジスタの入力端子をそのまま出力していることが確認できるので 8bitCPU が正しく動作していることが分かる.

$Aout = 101 + 58 = 159$
 $Aout = 230 + 37 = 11100110 + 100101 = 11$
 $Aout = 153 + 2 = 155$
 $Aout = 11 + 182 = 193$
 $Aout = 0 + 204 = 204$
 $Aout = 70 + 60 + 1 = 131$
 $Aout = 151 + 92 + 1 = 244$
 $Aout = 117 + 183 = 1110101 + 10110111 = 100101100 = 44$
 $Aout = 181 - 155 = 26$
 $Aout = 188 - 8 = 180$
 $Aout = 237 - 17 = 220$
 $Aout = 179 - 170 = 9$
 $Aout = 214 * 52 = 11010110 * 110100 = (101011)01111000 = 120$
 $Aout = 194 * 77 = 11000010 * 1001101 = (111010)01011010 = 90$
 $Aout = 57 * 198 = 111001 * 11000110 = (101100)00010110 = 22$
 $Aout = 227 * 86 = 11100011 * 1010110 = (1001100)01000010 = 66$
 $Aout = 236and182 = 11101100 \wedge 10110110 = 10100100 = 164$
 $Aout = 59and168 = 111011 \wedge 10101000 = 101000 = 40$
 $Aout = 98and19 = 1100010 \wedge 10011 = 10 = 2$
 $Aout = 200and250 = 11001000 \wedge 11111010 = 11001000 = 200$
 $Aout = 202or173 = 11001010 \vee 10101101 = 11101111 = 239$
 $Aout = 39or23 = 100111 \vee 10111 = 55$
 $Aout = 217or74 = 11011001 \vee 1001010 = 11011011 = 219$
 $Aout = 71or179 = 1000111 \vee 10110011 = 11110111 = 247$
 $Aout = not46 = \overline{101110} = 11010001$
 $Aout = not209 = \overline{11010001} = 10011111$
 $Aout = not96 = \overline{1100000} = 1100111$
 $Aout = not152 = \overline{10011000} = 1100001$
 $Aout = 175xor206 = 10101111 \oplus 11001110 = 1100001 = 97$
 $Aout = 16xor26 = 10000 \oplus 11010 = 1010 = 10$
 $Aout = 123xor253 = 1111011 \oplus 11111101 = 10000110 = 134$
 $Aout = 85xor133 = 1010101 \oplus 10000101 = 11010000 = 208$

ソースコード 11 に mux3 の代わりに mux4 を使った cpu_comb の修正部分のソースコードを示す. mux3 と mux4 は端子をつなぎかえることによってお互い代替可能なので, どちらか片方

のモジュールを使いまわすほうが、修正が効きやすく部品の種類が減り、結果的にコストダウンにつながる。

```
// mux3 m3 (.Ain(alu_out), .Bin(Bin), .Cin(Cin), .Din(Din),
.   reg_sel(reg_sel2), .Bout(Bout));
mux4 m3 (.Ain(alu_out), .Bin(Cin), .Cin(Din), .Din(Bin),
.   reg_sel(reg_sel2), .Aout(Bout));
```

ソースコード 11 mux3 の代わりに mux4 を使った cpu_comb.v の修正部

完成した 8bitCPU のブロック図を図 6 に示す。また、このブロック図は mux3 を使用しておらず、mux3 の動作を繋ぐ端子を変えることにより、mux4 が行っている。

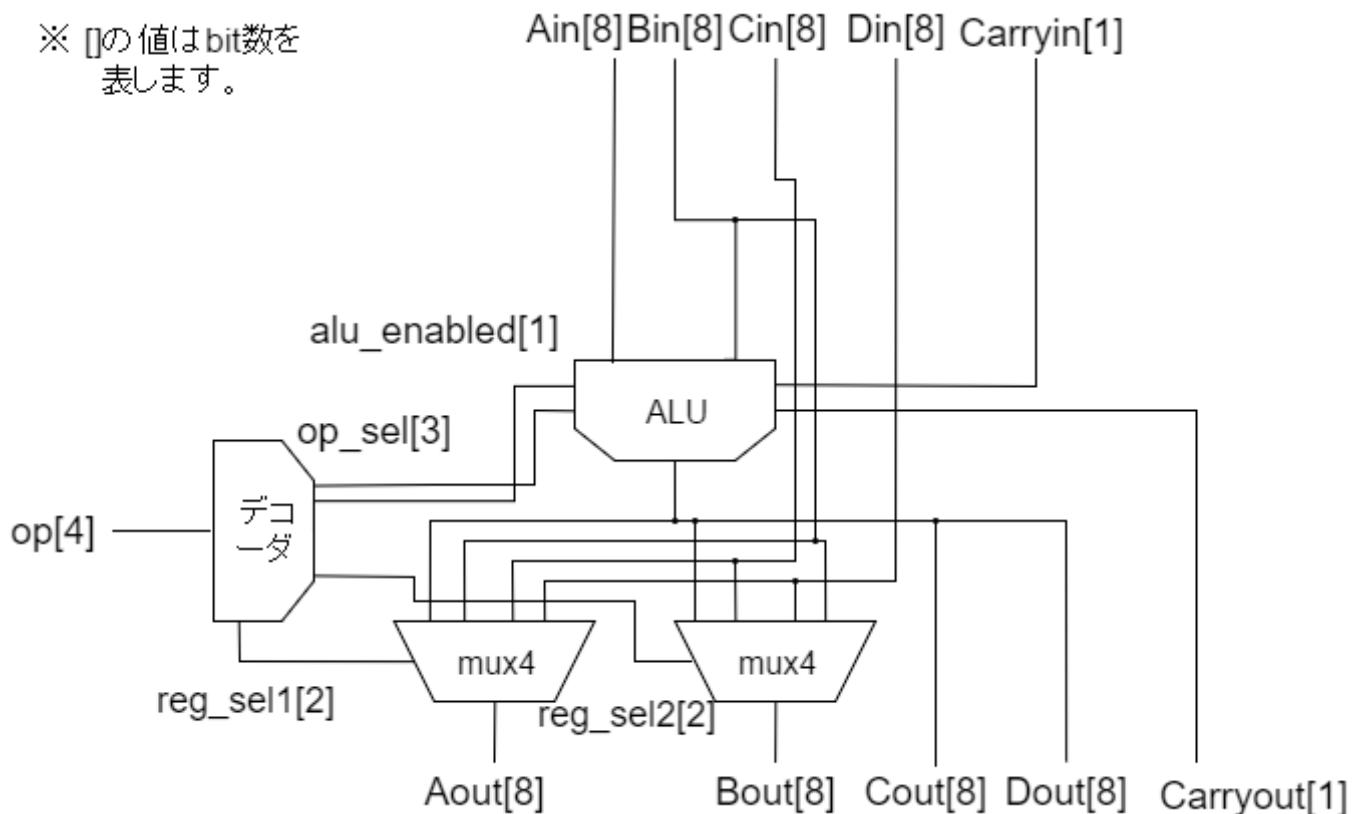


図 6 cpu_comb のブロック図