

コンピュータ援用論理設計中間課題

4 年 情報工学科 2 番

提出者： 4 班 池内 隆一郎

提出締め切り： 平成 28 年 6 月 24 日（金）

提出日： 平成 28 年 6 月 24 日（金）

第1章 課題内容

課題内容は、以下に指定する 8bit の CPU を作成し考察することである。CPU の仕様について表 1 に CPU の命令表を示す。この仕様通りに 8bitCPU の内部には、ALU、デコーダ、マルチプレクサ 1、マルチプレクサ 2 を作成しそれを一つの回路にまとめ、テストを行い正しく動作しているか確認する。最終的な入出力仕様は以下の通りである。

入力

- Ain, Bin, Cin, Din (8bit) : 各レジスタの出力から与えられる入力
- Carryin (1bit) : Carry フラグから与えられる入力
- op (4bit) : プログラムカウンタから与えられる機械語

出力

- Aout, Bout, Cout, Dout (8bit) : 各レジスタへの出力
- Carryout (1bit) : 加算器の桁上げの有無

表 1: CPU 命令表

機械語	命令	op	ニーモック
0000	ADD	A, B	$A \leftarrow A + B$
0001	ADC	A, B	$A \leftarrow A + B + \text{Carry}$
0010	SUB	A, B	$A \leftarrow A - B$
0011	MUL	A, B	$A \leftarrow A * B$
0100	AND	A, B	$A \leftarrow A \text{ and } B$
0101	OR	A, B	$A \leftarrow A \text{ or } B$
0110	NOT	A	$A \leftarrow \text{not } A$
0111	XOR	A, B	$A \leftarrow A \text{ xor } B$
1000	LD	A, B	$A \leftarrow B$
1001	LD	A, C	$A \leftarrow C$
1010	LD	A, D	$A \leftarrow D$
1011	LD	B, A	$B \leftarrow A$
1100	LD	B, C	$B \leftarrow C$
1101	LD	B, D	$B \leftarrow D$
1110	LD	C, A	$C \leftarrow A$
1111	LD	D, A	$D \leftarrow A$

第2章 ALU

ALU の verilog モジュールとテストのソースコード、alu_pp44.v、alu_44_tb.v と、実行結果のタイミングチャートをソースコード 1, ソースコード 2、図 1 に示す。

```
module alu_pp44(Ain, Bin, Carryin, op, alu_enabled, Carryout, alu_out);
    input [7:0] Ain, Bin;
    input Carryin;
    input [2:0] op;
    input alu_enabled;
    output Carryout;
    output [7:0] alu_out;

    function [7:0] operate;
        input [7:0] Ain;
        input [7:0] Bin;
        input [2:0] op;
        input Carryin;
        input alu_enabled;
        begin
            if (alu_enabled == 1) begin
                case(op)
                    3'b000: operate = Ain + Bin;
                    3'b001: operate = Ain + Bin + Carryin;
                    3'b010: operate = Ain - Bin;
                    3'b011: operate = Ain * Bin;
                    3'b100: operate = Ain & Bin;
                    3'b101: operate = Ain | Bin;
                    3'b110: operate = ~Ain;
                    3'b111: operate = Ain ^ Bin;
                endcase
            end else operate = Ain;
        end
    endfunction

    function carry;
        input [7:0] Ain;
        input [7:0] Bin;
        input Carryin;
        input [2:0] op;
        begin
            if (alu_enabled == 1 && op == 3'b001) carry = (Ain + Bin
                + Carryin > 8'h80) ? 0 : 1;
        end
    endfunction

    assign alu_out = operate(Ain, Bin, op, Carryin, alu_enabled);
    assign Carryout = carry(Ain, Bin, Carryin, op);
endmodule
```

ソースコード 1 alu_pp44.v

```

module alu_pp44_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg Carryin;
    reg [2:0] op;
    reg alu_enabled;

    // Outputs
    wire Carryout;
    wire [7:0] alu_out;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    alu_pp44 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Carryin(Carryin),
        .op(op),
        .alu_enabled(alu_enabled),
        .Carryout(Carryout),
        .alu_out(alu_out)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Carryin = 0;
        op = 0;
        alu_enabled = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #20 Ain = 25; Bin = 145; Carryin = 0; op = 6; alu_enabled = 0;

        #20 Ain = 251; Bin = 203; Carryin = 0; op = 0; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 21; Bin = 45; Carryin = 1; op = 0; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 248; Bin = 146; Carryin = 0; op = 0; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 31; Bin = 96; Carryin = 1; op = 1; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 57; Bin = 211; Carryin = 1; op = 1; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 78; Bin = 160; Carryin = 0; op = 1; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 13; Bin = 24; Carryin = 0; op = 2; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 189; Bin = 50; Carryin = 1; op = 2; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 123; Bin = 26; Carryin = 0; op = 2; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 117; Bin = 108; Carryin = 1; op = 3; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 126; Bin = 4; Carryin = 0; op = 3; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 39; Bin = 226; Carryin = 0; op = 3; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 243; Bin = 87; Carryin = 0; op = 4; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 84; Bin = 16; Carryin = 1; op = 4; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 156; Bin = 53; Carryin = 1; op = 4; alu_enabled = 1;

        #20 Ain = 222; Bin = 237; Carryin = 0; op = 5; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 98; Bin = 44; Carryin = 1; op = 5; alu_enabled = 1;
        #20 Ain = 190; Bin = 24; Carryin = 1; op = 5; alu_enabled = 1;
    end

```

```

#20 Ain = 55; Bin = 200; Carryin = 0; op = 6; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 186; Bin = 32; Carryin = 1; op = 6; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 101; Bin = 57; Carryin = 1; op = 6; alu_enabled = 1;

#20 Ain = 252; Bin = 234; Carryin = 0; op = 7; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 11; Bin = 107; Carryin = 1; op = 7; alu_enabled = 1;
#20 Ain = 188; Bin = 230; Carryin = 0; op = 7; alu_enabled = 1;

#20 $finish;
end
endmodule

```

ソースコード 2 alu_pp44_tb.v

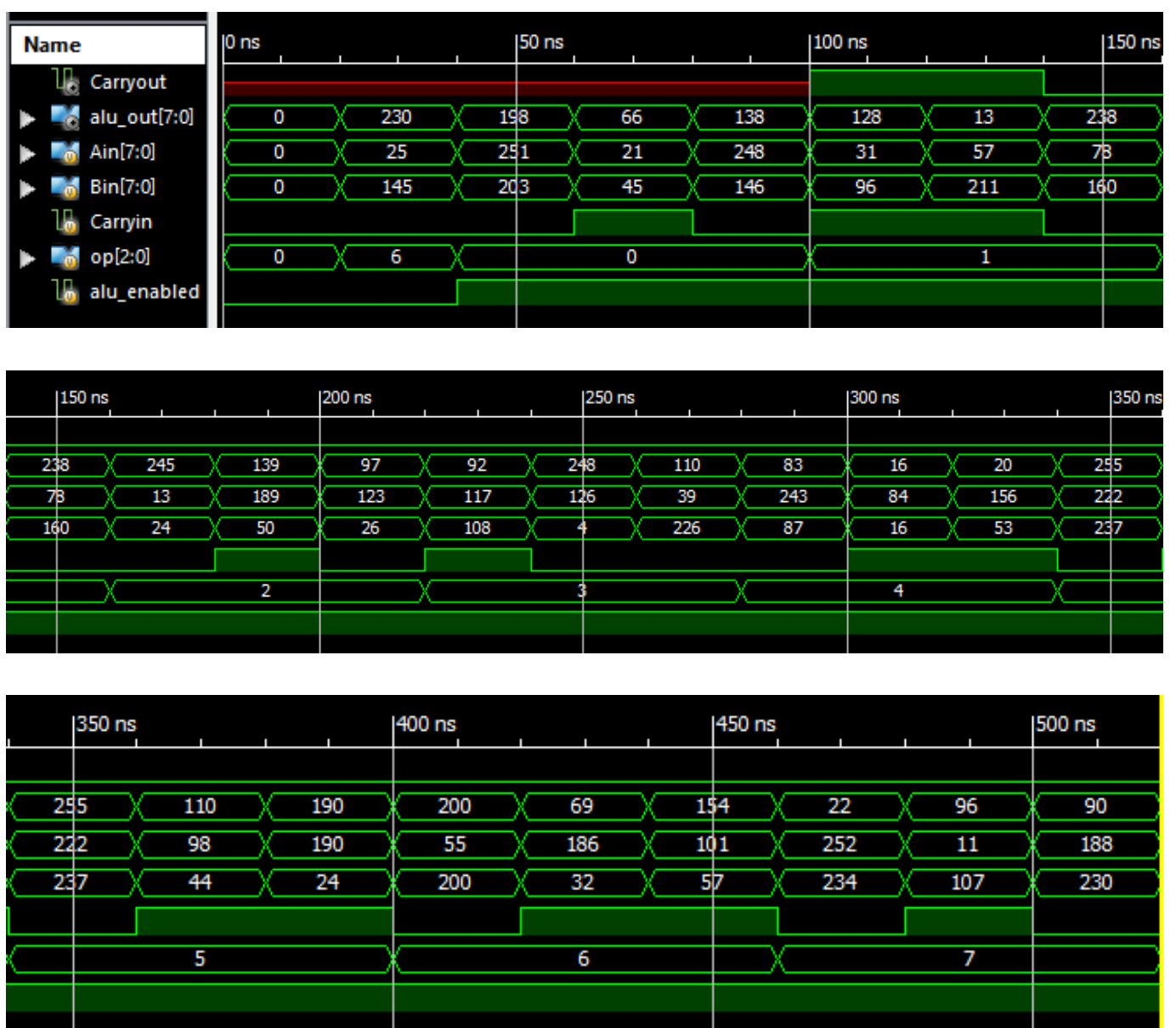


図 1 alu_pp44 のタイミングチャート

図 1 の実行結果をまとめ、ALU の実行結果の入出力表を表 2 に示す。

表 2: alu_p44 の入出力表

入力					出力	
Ain	Bin	Carryin	op	alu_enabled	alu_out	Carryout
25	145	0	6	0	230	不定
251	203	0	0	1	198	不定
21	45	1	0	1	66	不定
248	146	0	0	1	138	不定
31	96	1	1	1	128	1
57	211	1	1	1	13	1
78	160	0	1	1	238	0
13	24	0	2	1	245	0
189	50	1	2	1	139	0
123	26	0	2	1	97	0
117	108	1	3	1	92	0
126	4	0	3	1	248	0
39	226	0	3	1	110	0
243	87	0	4	1	83	0
84	16	1	4	1	16	0
156	53	1	4	1	20	0
222	237	0	5	1	255	0
98	44	1	5	1	110	0
190	24	1	5	1	190	0
55	200	0	6	1	200	0
186	32	1	6	1	69	0
101	57	1	6	1	154	0
252	234	0	7	1	22	0
11	107	1	7	1	96	0
188	230	0	7	1	90	0

ソースコード 1, 2, 図 1, 表 2 について、alu_enabled 端子と ALU が正しく動作していることについて説明する。

- alu_enabled 端子: 全体の回路で 1 章の表 1 の命令表の機械語 1001 が入力された場合、ALU の opsel には 001 が入力される。ここでもし alu_enabled 端子がなければ、Carryout を書き換えてしまい前の値を正常に受け継げない。機械語 0001 と 1001 を判別するために、ソースコード 1 のように alu_enabled 端子を作成しこれにより、Carryout 端子が正常に前の値をそのまま使うように設計した。また、これにより、ALU を使わない場合 (LD 命令を使う場合) に複雑な case 文を通らなくて済むので、性能の向上を期待することができる。

- ALU が正しく動作しているか: 表 2 の実行結果より、以下の式が成り立つ。また Carryout は前の値を正しく受け継いでいるので ALU は正しく動作している。

$$\begin{aligned}
alu_out &= 25 = \overline{00011001} = 11100110 = 230 \\
alu_out &= 251 + 203 = 11111011 + 11001011 = (1) 11000110 = 198 \\
alu_out &= 21 + 45 = 66 \\
alu_out &= 248 + 146 = 11111000 + 10010010 = (1) 10001010 = 138 \\
alu_out &= 31 + 96 + 1 = 128 \\
alu_out &= 57 + 211 = 111001 + 11010011 = 00001100 = 100001100 = 12 \\
alu_out &= 78 + 160 = 238 \\
alu_out &= 13 - 24 = 100000000 - 00001011 = 11110101 = 245 \\
alu_out &= 189 - 50 = 139 \\
alu_out &= 123 - 26 = 97 \\
alu_out &= 117 * 108 = 1110101 * 1101100 = (11000) 101011100 = 92 \\
alu_out &= 126 * 4 = 1111110 * 100 = (1) 11111000 = 248 \\
alu_out &= 39 * 226 = 100111 * 11100010 = (10001) 001101110 = 110 \\
alu_out &= 243 \text{ and } 87 = 11110011 \text{ and } 1010111 = 83 \\
alu_out &= 84 \text{ and } 16 = 1010100 \text{ and } 10000 = 16 \\
alu_out &= 156 \text{ and } 53 = 100111004 \text{ and } 110101 = 10100 = 20 \\
alu_out &= 222 \text{ or } 237 = 11011110 \text{ or } 11101101 = 11111111 = 255 \\
alu_out &= 98 \text{ or } 44 = 1100010 \text{ or } 101100 = 1101110 = 110 \\
alu_out &= 190 \text{ or } 24 = 10111110 \text{ or } 11000 = 10111110 = 190 \\
alu_out &= \text{not} 55 = \text{not} 110111 = 11001000 = 200 \\
alu_out &= \text{not} 186 = \text{not} 10111010 = 1000101 = 69 \\
alu_out &= \text{not} 101 = \text{not} 1100101 = 10011010 = 154 \\
alu_out &= 252 \text{ xor } 234 = 11111100 \text{ xor } 11101010 = 10110 = 22 \\
alu_out &= 1 \text{ xor } 107 = 1 \text{ xor } 1101011 = 1100000 = 96 \\
alu_out &= 188 \text{ xor } 230 = 10111100 \text{ xor } 11100110 = 1011010 = 90
\end{aligned}$$

第3章 デコーダ

デコーダの verilog モジュールとテストのソースコード、op_decode.v、op_decode_tb.v と、実行結果のタイミングチャートをソースコード 3, ソースコード 4、図 2 に示す。

```
module op_decode(op, op_sel, reg_sel1, reg_sel2, alu_enabled);
    input [3:0] op;

    output [2:0] op_sel;
    output [1:0] reg_sel1, reg_sel2;
    output alu_enabled;

    reg [2:0] op_sel;
    reg [1:0] reg_sel1, reg_sel2;
    reg alu_enabled;

    always @(op) begin
        if (op < 4'b1000) begin
            op_sel <= op;
            reg_sel1 <= 2'b11;
            reg_sel2 <= 2'b10;
            alu_enabled <= 1;
        end else begin
            op_sel <= 0;
            alu_enabled <= 0;
            if (op < 4'b1011) reg_sel1 <= op;
            else begin
                reg_sel1 <= 2'b11;
                if (op < 4'b1110) reg_sel2 <= op;
                else reg_sel2 <= 2'b10;
            end
        end
    end
end

endmodule
```

ソースコード 3 op_decode.v

```

module op_decode_tb;

    // Inputs
    reg [3:0] op;

    // Outputs
    wire [2:0] op_sel;
    wire [1:0] reg_sel1;
    wire [1:0] reg_sel2;
    wire alu_enabled;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    op_decode uut (
        .op(op),
        .op_sel(op_sel),
        .reg_sel1(reg_sel1),
        .reg_sel2(reg_sel2),
        .alu_enabled(alu_enabled)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        op = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #50 op = 4'b0000;
        #50 op = 4'b0001;
        #50 op = 4'b0010;
        #50 op = 4'b0011;

        #50 op = 4'b0100;
        #50 op = 4'b0101;
        #50 op = 4'b0110;
        #50 op = 4'b0111;

        #50 op = 4'b1000;
        #50 op = 4'b1001;
        #50 op = 4'b1010;
        #50 op = 4'b1011;

        #50 op = 4'b1100;
        #50 op = 4'b1101;
        #50 op = 4'b1110;
        #50 op = 4'b1111;

        #50 $finish;

        // Add stimulus here

    end
endmodule

```

ソースコード 4 op_decode_tb.v



図 2 op_decode のタイミングチャート

図 2 の実行結果をまとめ、op_decode の実行結果の入出力表を表 2 に示す。

表 3: op_decode の入出力表

入力	出力			
op	op_sel	reg_sel1	reg_sel2	alu_enabled
0000	0	3	2	1
0001	1	3	2	1
0010	2	3	2	1
0011	3	3	2	1
0100	4	3	2	1
0101	5	3	2	1
0110	6	3	2	1
0111	7	3	2	1
1000	0	0	2	0
1001	1	1	2	0
1010	2	2	2	0
1011	3	3	3	0
1100	4	3	0	0
1101	5	3	1	0
1110	6	3	2	0
1111	7	3	2	0

ソースコード 3, 4, 図 2, 表 3 より、デコーダ (op_decode) が正しく動作していることについて説明する。第 2 章 ALU で説明した通り、ALU を有効かするかどうかを判定しなければ、Carryout が正しく動作しないため、alu_enabled 端子を出力端子として作成した。この端子は、命令 (op) の最上位 bit が 0 から始まるのみ 1 を出力し ALU を有効化する。op_sel には、下位 3bit を出力することにより、ALU にどの演算かを伝える。また、reg_sel1, 2 には、不定を出力させないために各マルチプレクサーを使わない命令の場合は、そのまま Ain, Bin を、Aout, Bout, へ出力できるようにした。マルチプレクサー 4(reg_sel1) では 3、マルチプレクサー 3(reg_sel2) では 2 を出力することにより、各マルチプレクサーを使わない場合に入力をそのまま返すことができる。転送命令 (LD) の場合は 下位 2bit を出力することによりどこから転送するかを決定する。表 2 より命令 (op) が上位 1bit が 1 の場合は、演算命令なので alu_enabled 端子を High にし、下位 3it を op_sel へ出力し、命令 (op) がマルチプレクサーを使う場合は使うマルチプレクサーに reg_sel に下位 2bit を出力しているので、デコーダの実行結果は正しく動作していることが確認できる。

第4章 マルチプレクサー

マルチプレクサ mux3, mux4 の verilog モジュールとテストのソースコード、mux3.v、mux3_tb.v、mux4.v、mux4_tb.v、それぞれの実行結果のタイミングチャートをソースコード 5, ソースコード 6、ソースコード 7, ソースコード 8、図 3, 図 4 に示す。

```
module mux3(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel, Bout);
    input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
    input [1:0] reg_sel;

    output [7:0] Bout;

    function [7:0] select;
        input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
        input [1:0] reg_sel;
        begin
            case (reg_sel)
                2'b11: select = Ain;
                2'b00: select = Cin;
                2'b01: select = Din;
                2'b10: select = Bin;
            endcase
        end
    endfunction

    assign Bout = select(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel);
endmodule
```

ソースコード 5 mux3.v

```
module mux3_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg [7:0] Cin;
    reg [7:0] Din;
    reg [1:0] reg_sel;

    // Outputs
    wire [7:0] Bout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    mux3 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Cin(Cin),
        .Din(Din),
        .reg_sel(reg_sel),
```

```

        .Bout(Bout)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Cin = 0;
        Din = 0;
        reg_sel = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #20 Ain = 12;  Bin = 114; Cin = 18;  Din = 27;  reg_sel = 0;
        #20 Ain = 196; Bin = 152; Cin = 240; Din = 221; reg_sel = 0;
        #20 Ain = 253; Bin = 241; Cin = 149; Din = 171; reg_sel = 0;

        #20 Ain = 26;  Bin = 242; Cin = 75;  Din = 228; reg_sel = 1;
        #20 Ain = 108; Bin = 90;  Cin = 240; Din = 143; reg_sel = 1;
        #20 Ain = 4;   Bin = 195; Cin = 61;  Din = 148; reg_sel = 1;

        #20 Ain = 201; Bin = 182; Cin = 158; Din = 203; reg_sel = 2;
        #20 Ain = 26;  Bin = 196; Cin = 101; Din = 233; reg_sel = 2;
        #20 Ain = 244; Bin = 182; Cin = 24;  Din = 240; reg_sel = 2;

        #20 Ain = 178; Bin = 221; Cin = 111; Din = 31;  reg_sel = 3;
        #20 Ain = 209; Bin = 150; Cin = 173; Din = 137; reg_sel = 3;
        #20 Ain = 71;  Bin = 173; Cin = 160; Din = 86;  reg_sel = 3;

        #20 $finish;
        // Add stimulus here

    end

endmodule

```

ソースコード 6 mux3_tb.v

```

module mux4(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel, Aout);
    input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
    input [1:0] reg_sel;

    output [7:0] Aout;

    function [7:0] select;
        input [7:0] Ain, Bin, Cin, Din;
        input [1:0] reg_sel;
        begin
            case (reg_sel)
                2'b00: select = Bin;
                2'b01: select = Cin;
                2'b10: select = Din;
                2'b11: select = Ain;
            endcase
        end
    endfunction

    assign Aout = select(Ain, Bin, Cin, Din, reg_sel);
endmodule

```

ソースコード 7 mux4.v

```

module mux4_tb;

    // Inputs
    reg [7:0] Ain;
    reg [7:0] Bin;
    reg [7:0] Cin;
    reg [7:0] Din;
    reg [1:0] reg_sel;

    // Outputs
    wire [7:0] Aout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    mux4 uut (
        .Ain(Ain),
        .Bin(Bin),
        .Cin(Cin),
        .Din(Din),
        .reg_sel(reg_sel),
        .Aout(Aout)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        Ain = 0;
        Bin = 0;
        Cin = 0;
        Din = 0;
        reg_sel = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish

```

```

#20 Ain = 12;   Bin = 114; Cin = 18;   Din = 27;   reg_sel = 0;
#20 Ain = 196; Bin = 152; Cin = 240; Din = 221; reg_sel = 0;
#20 Ain = 253; Bin = 241; Cin = 149; Din = 171; reg_sel = 0;

#20 Ain = 26;   Bin = 242; Cin = 75;   Din = 228; reg_sel = 1;
#20 Ain = 108;  Bin = 90;   Cin = 240; Din = 143; reg_sel = 1;
#20 Ain = 4;    Bin = 195; Cin = 61;   Din = 148; reg_sel = 1;

#20 Ain = 201;  Bin = 182; Cin = 158;  Din = 203; reg_sel = 2;
#20 Ain = 26;   Bin = 196; Cin = 101;  Din = 233; reg_sel = 2;
#20 Ain = 244;  Bin = 182; Cin = 24;   Din = 240; reg_sel = 2;

#20 Ain = 178;  Bin = 221; Cin = 111;  Din = 31;   reg_sel = 3;
#20 Ain = 209;  Bin = 150; Cin = 173;  Din = 137; reg_sel = 3;
#20 Ain = 71;   Bin = 173; Cin = 160;  Din = 86;   reg_sel = 3;


#20 $finish;
// Add stimulus here

end

endmodule

```

ソースコード 8 mux4_tb.v

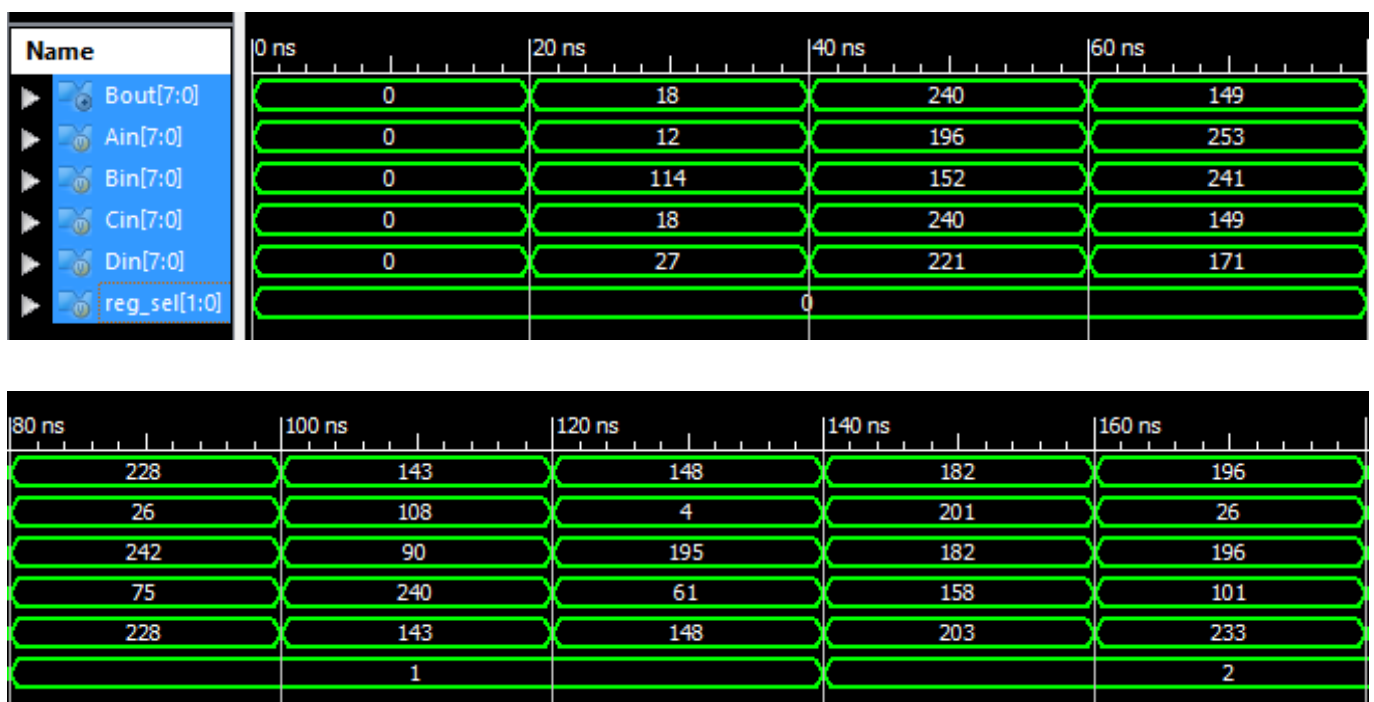

 


図 3 mux3 のタイミングチャート

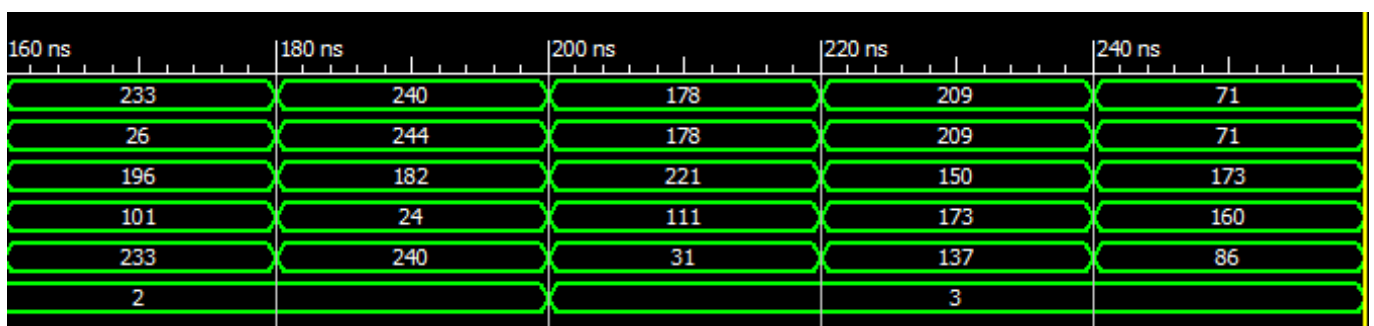
 
 


図 4 mux4 のタイミングチャート

図 3 の実行結果をまとめ、mux3 の実行結果の入出力表を表 2 に示す。

表 4: mux3 実行結果の入出力表

入力					出力
Ain	Bin	Cin	Din	reg_sel	Bout
12	114	18	27	0	18
196	152	240	221	0	240
253	241	149	171	0	149
26	242	75	228	1	228
108	90	240	143	1	143
4	195	61	148	1	148
201	182	158	203	2	182
26	196	101	233	2	196
244	182	24	240	2	182
178	221	111	31	3	178
209	150	173	137	3	209
71	173	160	86	3	71

図4の実行結果をまとめ、mux4の実行結果の入出力表を表2に示す。

表 5: mux4 実行結果の入出力表

入力					出力
Ain	Bin	Cin	Din	reg_sel	Aout
12	114	18	27	0	114
196	152	240	221	0	152
253	241	149	171	0	241
26	242	75	228	1	75
108	90	240	143	1	240
4	195	61	148	1	61
201	182	158	203	2	203
26	196	101	233	2	233
244	182	24	240	2	240
178	221	111	31	3	178
209	150	173	137	3	209
71	173	160	86	3	71

ソースコード 5, 6, 7, 8 , 図 3, 図 4, 表 4, 表 5 より、マルチプレクサー (mux3, mux4) が正しく動作していることについて説明する。mux4 は第 1 章表 1 の CPU 命令表の 1000 から 1010, mux3 は 1011 から 1100 の範囲で Aout, Bout に命令表通りに Ain, Bin, Cin, Din を出力する。ここで、Aout, Bout の出力が不定になってしまうのを避けるために mux4 では reg_sel が 11 のとき、mux3 では reg_sel が 10 のときに Ain, Bin を Aout, Bout にそのまま出力する。表 4 より、mux3 は reg_sel が、0 のときは Cin の値、1 のときは Din の値、2 のときは Bin の値、3 のときは Bin の値が Aout に出力されていることが確認することができる。表 5 より、mux4 は reg_sel が、0 のときは Bin の値、1 のときは Cin の値、2 のときは Din の値、3 のときは Ain の値が Aout に出力されていることが確認することができる。これよりマルチプレクサーは正しく動作していることが確認することができる。

第5章 8bitCPU